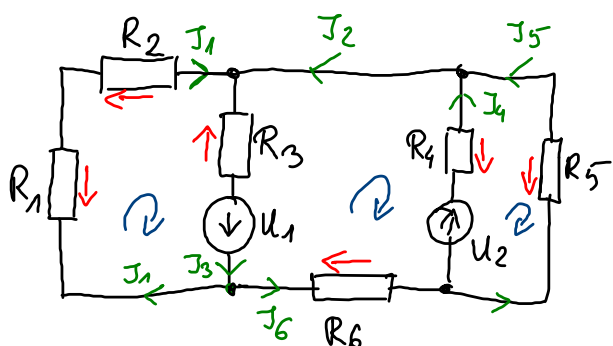


# Ćwiczenia z metody oczkowej

## Przykład 1



$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$I_3 = I_1 + I_6$$

$$I_6 = I_4 + I_5$$


$$I_5 + I_4 = I_2$$

$$U_1 - R_1 I_1 - R_2 I_1 - R_3 I_3 = 0$$

$$-U_1 - U_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4 + R_6 I_6 = 0$$

$$U_2 - R_4 I_4 + R_5 I_5 = 0$$

## Przykład 2

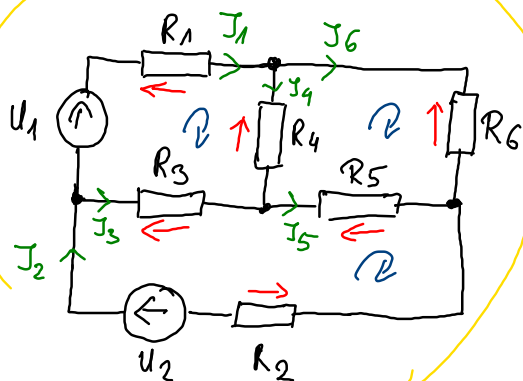

$$I_1 = I_6 + I_4$$

$$I_5 = I_3 + I_4$$

$$I_2 = I_3 + I_1$$

$$I_2 = I_5 + I_6$$


$$U_1 - R_1 I_1 - I_4 R_4 + R_3 I_3 = 0$$

$$U_2 - R_3 I_3 - I_5 R_5 - R_2 I_2 = 0$$

$$I_4 R_4 - I_6 R_6 + R_5 I_5 = 0$$

$$\textcircled{2} U_2 + U_1 - R_1 I_1 - R_6 I_6 - R_2 I_2 = 0 \quad (\text{dodatkowo dla oczka zewnętrznego z zewnętrznymi elementami})$$

### Przykład 3

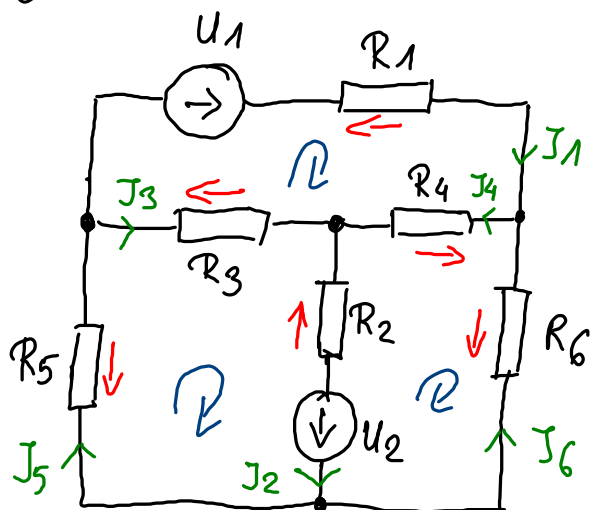

$$J_2 = J_3 + J_4$$


$$J_5 = J_1 + J_3$$

$$J_4 = J_1 + J_6$$

$$J_2 = J_6 + J_5$$

$$\begin{aligned} U_1 - R_1 J_1 - R_4 J_4 + R_3 J_3 &= 0 \\ -R_5 J_5 - R_3 J_3 - R_2 J_2 + U_2 &= 0 \\ -U_2 + R_2 J_2 + R_4 J_4 + R_6 J_6 &= 0 \end{aligned}$$

### Przykład 4

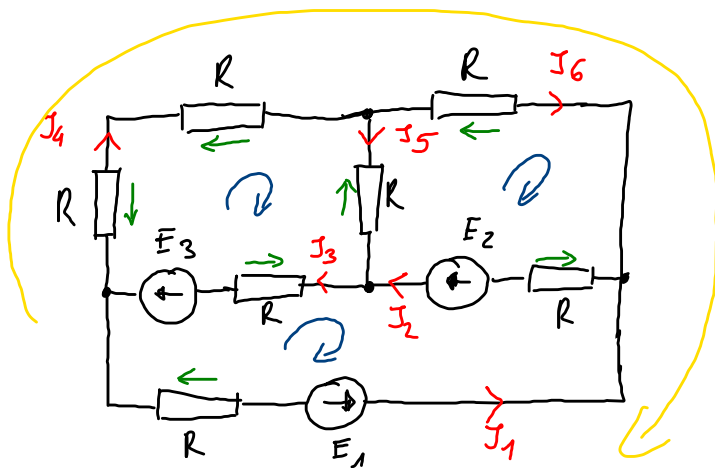

$$J_2 = J_1 + J_6$$

$$J_2 + J_5 = J_3$$

$$J_3 = J_1 + J_4$$

$$J_4 = J_5 + J_6$$

$$E_3 - 2 \cdot J_4 R - J_5 R - J_3 \cdot R = 0$$

$$E_2 + J_5 \cdot R - J_6 R - J_2 \cdot R = 0$$

$$-(E_1 + E_2 + E_3) + J_2 R + J_3 R + J_1 R = 0$$

$$-E_1 + J_1 R - 2R J_4 - R J_6 = 0$$